Bezeichnung	<u>Bassdrum</u>	High Bongo	High Conga	Low Conga	<u>Claves</u>	<u>SnaredrumD</u>	Cymbal 1	Cymbal 2	<u>maracas</u>	<u>SnareDrum</u>
R1	100kΩ	100kΩ	100kΩ	100kΩ	100kΩ	100kΩ	10kΩ	10kΩ	10kΩ	10kΩ
R2	Diode	Diode	Diode	Diode	Diode	Diode	1ΜΩ	$1M\Omega$	$1M\Omega$	1ΜΩ
R3	5kΩ	5kΩ	5kΩ	5kΩ	5kΩ	5kΩ	-	-	-	-
R4	8.2kΩ	8.2k	8.2kΩ	8.2kΩ	8.2kΩ	8.2kΩ	-	-	-	-
R5	1ΜΩ	1ΜΩ	1ΜΩ	1ΜΩ	1ΜΩ	1ΜΩ	-	-	-	-
R6	47kΩ	27kΩ	27kΩ	27kΩ	27k	27kΩ	0Ω	0Ω	0Ω	Ω0
R7	-	-	-	-	-	-	470kΩ	470kΩ	470kΩ	470kΩ
R10	100Ω	100Ω	100Ω	100Ω	100Ω	100Ω	0Ω	0Ω	0Ω	Ω0
R11	22kΩ	22kΩ	22kΩ	22kΩ	22kΩ	22kΩ	56kΩ	56kΩ	12k	20k
R12	100kΩ	100kΩ	100kΩ	100kΩ	39kΩ	39kΩ	100kΩ	100kΩ	100kΩ	100kΩ
R13	-	-	-	-	56kΩ	56kΩ	-	-	-	-
R14	-	-	-	-	100kΩ	560kΩ	-	-	-	-
R15	-	-	-	-	10kΩ	10kΩ	-	-	-	-
R16	-	-	-	-	330Ω	2.2kΩ	-	-	-	-
R17	-	-	-	-	4.7kΩ	2.2kΩ	-	-	-	-
R18	1kΩ	1kΩ	1kΩ	1kΩ	1kΩ	1kΩ	1kΩ	1kΩ	1kΩ	1kΩ
R19	1kΩ	1kΩ	1kΩ	1kΩ	1kΩ	1kΩ	1kΩ	1kΩ	1kΩ	1kΩ
C1	10uF	10uF	10uF	10uF	1uF	10uF	180nF	150nF	56nF	56nF
C2	68nF	6.8nF	6.8nF	33nF	1.8nF	22n	47nF	47nF	10nF	8.2nF
C3	47kΩ	27kΩ	27kΩ	27kΩ	27k	$27k\Omega$	-	-	-	-
C4	1uF	1uF	1uF	1uF	1uF	1uF	-	-	-	-
C5	150n	390nF	39nF	82nF	15nF	56nF	1nF	1nF	1nF	1n
C6	-	-	-	-	-	-	6.8nF	6.8nF	10nF	3.3nF
C7	1uF	0.47uF	470nF	470nF	1uF	1uF	4.7nF	4.7nF	4.7nF	1nF
C8	-	-	-	-	1uF	1uF	-	-	-	-
C9	-	-	-	-	8.2nF	470nF	-	-	-	-
C10	1uF	1uF	1uF	1uF	1uF	1uF	1uF	1uF	1uF	1uF
D1	-	-	-	-	-	-	Diode	Diode	Diode	Diode
D2	68nF	6.8nF	6.8nF	33nF	1.8nF	22nF	Diode	Diode	Diode	Diode
L1	-	-	-	-	-	-	33mH	33mH	18mH	100mH
L2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100mH

L3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100mH
R21	-	-	-	-	-	-	100kΩ	100kΩ	100kΩ	100kΩ
R22	-	-	-	-	-	-	100kΩ	100kΩ	100kΩ	100kΩ
R24	-	-	-	-	-	-	1kΩ	1kΩ	1kΩ	1kΩ
R25	-	-	-	-	-	-	10kΩ	10kΩ	10kΩ	10kΩ
R26	-	-	-	-	-	-	1kΩ	1kΩ	1kΩ	1kΩ
C21	-	-	-	-	-	-	1uF	1uF	1uF	1uF
C23	-	-	-	-	-	-	1uF	1uF	1uF	1uF
R31	10kΩ									
R32	47kΩ									
R33	220Ω									
R34	10kΩ									
C31	100nF									
C32	10nF									
C33	10uF									
C34	100nF									
Q1	NPN									
Q2	-	-	-	-	-	-	NPN	NPN	NPN	NPN
Q3	NPN									
Q4	-	-	-	-	-	-	NPN	NPN	NPN	NPN
U1	Ne555									
U2	TL074									
RV_Trim	1kΩ	1kΩ	1kΩ	1kΩ	1kΩ	1kΩ	-	-	-	-
RV1	10kΩ	10kΩ	10kΩ	10kΩ	10kΩ	10kΩ	-	-	-	-
RV2	1kΩ	1kΩ	1kΩ	1kΩ	1kΩ	1kΩ	0Ω	0Ω	0Ω	0Ω
RV3	50kΩ									
RV4	-	-	-	-	-	-	10kΩ	10kΩ	10kΩ	10kΩ
Microcontrolle3.5mm jack 3.5mm jack		3.5mm jack								
Output1	3.5mm jack									
Taster1	Taster									