Bezeichnung	<u>Bassdrum</u>	High Bongo	High Conga	Low Conga	<u>Claves</u>	<u>SnaredrumD</u>	Cymbal 1	Cymbal 2	<u>maracas</u>	<u>SnareDrum</u>
R1	100kΩ	100kΩ	100kΩ	100kΩ	100kΩ	100kΩ	10kΩ	10kΩ	10kΩ	10kΩ
R2	Diode	Diode	Diode	Diode	Diode	Diode	1ΜΩ	1ΜΩ	1ΜΩ	1ΜΩ
R3	5kΩ	5kΩ	5kΩ	5kΩ	5kΩ	5kΩ	-	-	-	-
R4	8.2kΩ	8.2k	8.2kΩ	8.2kΩ	8.2kΩ	8.2kΩ	-	-	-	-
R5	1ΜΩ	1ΜΩ	1ΜΩ	1ΜΩ	1ΜΩ	1ΜΩ	-	-	-	-
R6	47kΩ	27kΩ	27kΩ	27kΩ	27k	27kΩ	0Ω	0Ω	0Ω	0Ω
R7	-	-	-	-	-	-	470kΩ	470kΩ	470kΩ	470kΩ
R10	100Ω	100Ω	100Ω	100Ω	100Ω	100Ω	0Ω	0Ω	0Ω	0Ω
R11	22kΩ	22kΩ	22kΩ	22kΩ	22kΩ	22kΩ	56kΩ	56kΩ	12k	20k
R12	-	-	-	-	39kΩ	39kΩ	-	-	-	-
R13	-	-	-	-	56kΩ	56kΩ	-	-	-	-
R14	-	-	-	-	100kΩ	560kΩ	-	-	-	-
R15	-	-	-	-	10kΩ	10kΩ	-	-	-	-
R16	-	-	-	-	330Ω	2.2kΩ	-	-	-	-
R17	-	-	-	-	$4.7k\Omega$	$2.2k\Omega$	-	-	-	-
R18	1kΩ	1kΩ	1kΩ	1kΩ	1kΩ	1kΩ	1kΩ	1kΩ	1kΩ	1kΩ
R19	1kΩ	1kΩ	1kΩ	$1k\Omega$	1kΩ	1kΩ	1kΩ	$1k\Omega$	1kΩ	1kΩ
C1	10uF	10uF	10uF	10uF	1uF	10uF	180nF	150nF	56nF	56nF
C2	68nF	6.8nF	6.8nF	33nF	1.8nF	22n	47nF	47nF	10nF	8.2nF
C3	$47k\Omega$	$27k\Omega$	27kΩ	27kΩ	27k	$27k\Omega$	-	-	-	-
C4	1uF	1uF	1uF	1uF	1uF	1uF	-	-	-	-
C5	150n	390nF	39nF	82nF	15nF	56nF	1nF	1nF	1nF	1n
C6	-	-	-	-	-	-	6.8nF	6.8nF	10nF	3.3nF
C7	1uF	0.47uF	470nF	470nF	1uF	1uF	4.7nF	4.7nF	4.7nF	1nF
C8	-	-	-	-	1uF	1uF	-	-	-	-
C9	-	-	-	-	8.2nF	470nF	-	-	-	-
C10	1uF	1uF	1uF	1uF	1uF	1uF	1uF	1uF	1uF	1uF
D1	-	-	-	-	-	-	Diode	Diode	Diode	Diode
D2	68nF	6.8nF	6.8nF	33nF	1.8nF	22nF	Diode	Diode	Diode	Diode
L1	_	-	-	-	-	-	33mH	33mH	18mH	100mH
L2										

L3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100mH
R21	-	-	-	-	-	-	100kΩ	100kΩ	100kΩ	100kΩ
R22	-	-	-	-	-	-	100kΩ	100kΩ	100kΩ	100kΩ
R24	-	-	-	-	-	-	1kΩ	1kΩ	1kΩ	1kΩ
R25	-	-	-	-	-	-	10kΩ	10kΩ	10kΩ	10kΩ
R26	-	-	-	-	-	-	1kΩ	1kΩ	1kΩ	1kΩ
C21	-	-	-	-	-	-	1uF	1uF	1uF	1uF
C23	-	-	-	-	-	-	1uF	1uF	1uF	1uF
R31	10kΩ									
R32	47kΩ									
R33	220Ω									
R34	10kΩ									
C31	100nF									
C32	10nF									
C33	10uF									
C34	100nF									
Q1	NPN									
Q2	-	-	-	-	-	-	NPN	NPN	NPN	NPN
Q3	NPN									
Q4	-	-	-	-	-	-	NPN	NPN	NPN	NPN
U1	Ne555									
U2	TL074									
RV_Trim	1kΩ	1kΩ	1kΩ	1kΩ	1kΩ	1kΩ	-	-	-	-
RV1	10kΩ	10kΩ	10kΩ	10kΩ	10kΩ	10kΩ	-	-	-	-
RV2	1kΩ	1kΩ	1kΩ	1kΩ	1kΩ	1kΩ	0Ω	0Ω	0Ω	0Ω
RV3	50kΩ									
RV4	-	-	-	-	-	-	10kΩ	10kΩ	10kΩ	10kΩ
Microcontroll(3.5mm jack 3.5mm ja		3.5mm jack								
Output1	3.5mm jack									
Taster1	Taster									